

دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیستمهای نهفته و بیدرنگ

کوییز ۳


على صداقي

47471777

از قطعات زیر در طراحی سخت افزار مدار استفاده شده است:

Name	Quantity	Component
KEYPAD1	1	Keypad 4x4
U2	1	Arduino Uno R3
U1	1	LCD 16 x 2
R1	1	1 kΩ Resistor
Rpot1	1	250 kΩ Potentiometer
D2 D5 D6 D7 D8 D1 D3	8	Red LED
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8	8	100 Ω Resistor

سخت افزار مدار به صورت زیر است:

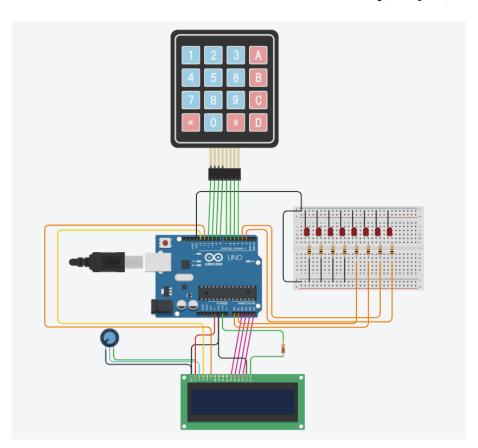


با توجه به محدود بودن پورتهای Arduino Uno R3 و اختصاص پورتهای TX ،RX به ارتباط Serial و اینکه امکان استفاده از سایر پورتها در pinMode حالت OUTPUT نبود تنها چهار LED به مدار متصل هستند که سمت راستی بیانگر LSB و سمت چپی بیانگر MSB است.

این مشکل را می توانستیم با استفاده از NeoPixel Strip 8 حل کنیم. که یک ماژول است که ورودی سریال دارد و دارای NeoPixel استفاده کنید از LED استفاده کنید از NeoPixel استفاده کنید از استفاده نکردم.



شماتیک مدار:

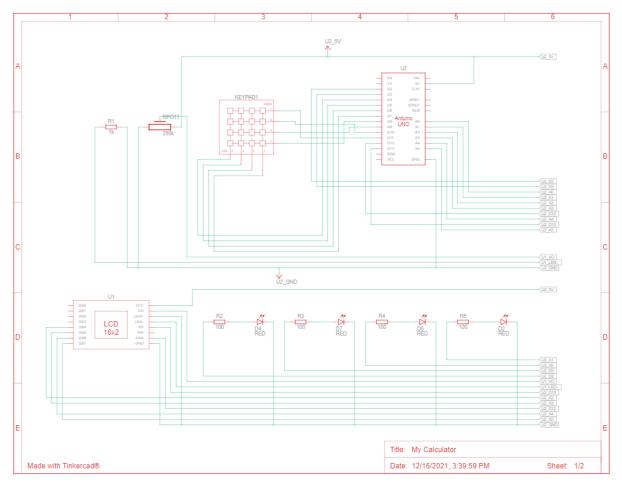



نحوهي اجراي برنامه

هنگامی که برنامه در شبیه ساز Tinkercad اجرا می شود ابتدا به وسیله ارتباط سریال منوی برنامه برای کاربر چاپ می شود. می شود تا راهنمایی های لازم به کاربر داده شود. همچنین در لحظه Setup نام من بر روی LCD چاپ می شود.



Enter option number on keypad then enter D.

- 5. Sin
- 6. Cos
- 7. Tan
- 8. Start

Operations:


- 1. +
- 2. -
- 3. *
- 4. /


ابتدا کاربر بایستی از طریق Keypad یکی از حالتهای زیر را انتخاب کند سپس دکمه D را روی Keypad فشار دهد تا به آن بخش فرستاده شود.

اگر عدد 5 وارد شود به صورت زیر می توانیم مقدار سینوس یک عبارت را حساب کنیم. آرگومان تابع Sin از طریق Keypad وارد می شود. پس از وارد شدن عدد آرگومان بایستی کلید D را فشار دهیم.

Option chosen: 5 sin:
Enter the sin argument. 156.00
Result: -0.88

Press D to start new computation.

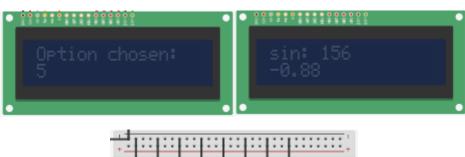

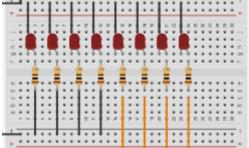

پس از فشار دادن دوباره D صفحه منو برای ما چاپ می شود و می توانیم عملیات دیگری انجام دهیم.

Press D to start new computation. Starting new computation.

Enter option number on keypad then enter D.

- 5. Sin
- 6. Cos
- 7. Tan
- 8. Start

Operations:

- 1. +
- 2. -
- 3. *
- 4. /

اکنون تابع حالت ۶ یعنی کسینوس را بررسی خواهیم کرد.

Option chosen: 6


cos:

Enter the cos argument.

624.00

Result: -0.38

Press D to start new computation.

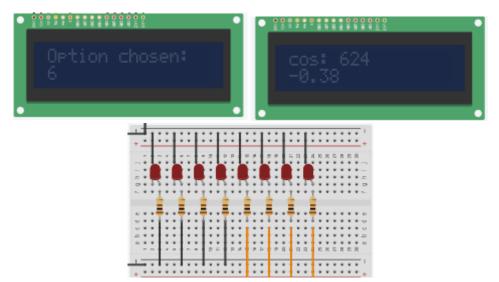

اكنون حالت ٧ يعني تابع تانژانت را بررسي ميكنيم.


Option chosen: 7

tan:

Enter the tan argument.


325.00 Result: 6.41

Press D to start new computation.

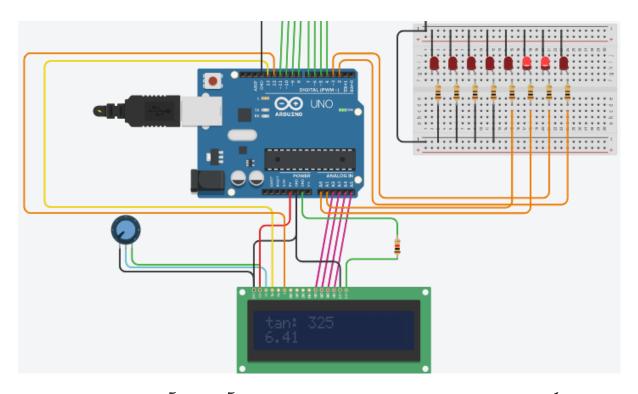

با توجه به اینکه مقدار خروجی برابر 6.41 شده با برداشتن بخش Decimal آن و تبدیل آن به Binary دو تا از LEDها روشن شدند که مربوط به مقدار 6 می باشند.

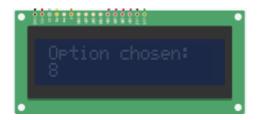حال بخش پیچیده برنامه را بررسی می کنیم که شامل چندین عملگر و عملوند میباشد. در این بخش رعایت ترتیب عملگرها بسیار مهم میباشد. برای ورودی به این بخش باید به منوی 8 برویم.



Option chosen: 8

For entering operand press A then enter operand then press D. For entering operation press C then enter operation.

با توجه به اینکه در این بخش از چندین عملوند و عملگر در کنار هم استفاده می شود و همچنین محدود بودن Pinهای میکروکنترل و دکمه ها Keypad از مکانیزمی برای ورودی گرفتن و محاسبات استفاده کردیم.

اگر کاربر بخواهد عددی وارد کند بایستی ابتدا کلید A را فشار دهد. سپس عدد خود که می تواند چند رقمی باشد را وارد کند. هنگامی که وارد کردن عدد تمام شد کلید D را فشار دهد.


اگر کاربر بخواهد از یک عملگر یا یک تابع استفاده کند بایستی کلید C را فشار دهد. سپس شماره عملگر خود را وارد کند. پس از وارد کردن شماره عملگر نیازی به فشردن دکمه دیگری نیست و می توانیم با فشردن کلید A عدد بعدی را دریافت کنیم.


هنگامی که مجموعه عملگرها و عملوندها تموم شد برای محاسبه خروجی باید کلید B را فشار دهیم.

✓ در صورتی حاصل عددی منفی باشد LEDها به صورت سیستم مکمل۲ روشن و خاموش میشوند.


در دو صفحه بعد دو اجرا از این بخش آورده شده است.


```
A: Enter the operand then press D.
Got numeric value: 7
C: Enter the operation number. (1:+ 2:- 3:* 4:/)
Got operation: +
A: Enter the operand then press D.
Got numeric value: 3
C: Enter the operation number. (1:+ 2:- 3:* 4:/)
Got operation: *
A: Enter the operand then press D.
Got numeric value: 4
C: Enter the operation number. (1:+ 2:- 3:* 4:/)
Got operation: -
A: Enter the operand then press D.
Got numeric value: 16
C: Enter the operation number. (1:+ 2:- 3:* 4:/)
Got operation: /
A: Enter the operand then press D.
Got numeric value: 2
B: Stop taking input.
7 + 3 * 4 - 16 / 2
                         3*4-16/
Result: 11.00
```

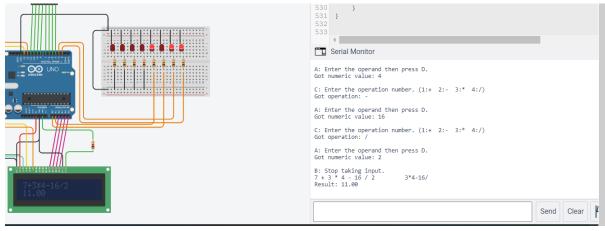

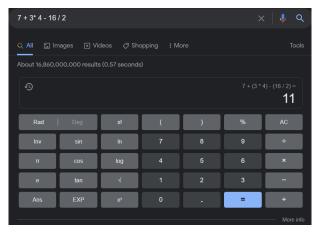

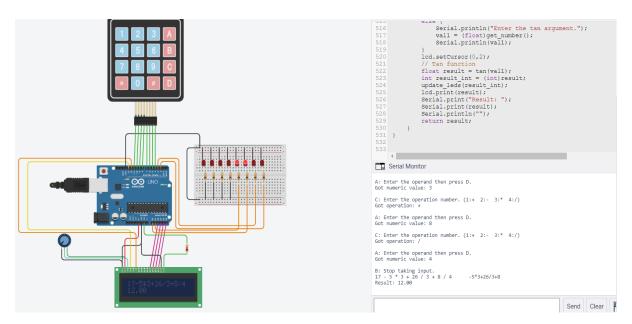همانظور که مشاهده می کنید LEDهای مربوط به عدد 11 نیز روشن شده اند.



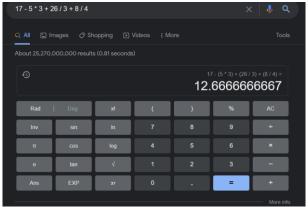

همانطور که مشاهده می کنید LEDهای مربوط به عدد 12 روشن شده اند.